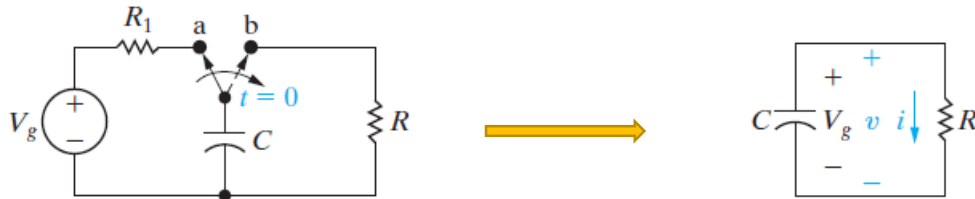


Lecture -2-

2. Natural Response of an **RC** circuits.



Applying KCL at the circuit

$$i_C + i_R = 0$$

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0.$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = 0$$

$$\frac{dv}{v} = -\frac{1}{RC} dt$$

Integrating both sides, we get

$$\int_{V_0}^{v(t)} \frac{dv}{v} = - \int_0^t \frac{1}{RC} dt$$

$$\ln v(t) - \ln V_0 = \frac{1}{RC} t$$

$$\ln \frac{v(t)}{V_0} = -\frac{t}{RC} \quad \text{by exp both sides}$$

$$\frac{v(t)}{V_0} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$v(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

$$v(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = RC$$

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$$

The power dissipated in the resistor is

$$p(t) = v i_R = \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau}$$

The energy absorbed by the resistor up to time t is

$$\begin{aligned} w_R(t) &= \int_0^t p \, dt = \int_0^t \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau} dt \\ &= -\frac{\tau V_0^2}{2R} e^{-2t/\tau} \Big|_0^t = \frac{1}{2} C V_0^2 (1 - e^{-2t/\tau}), \quad \tau = RC \end{aligned}$$

The energy stored in the capacitor is

$$w = \frac{1}{2} C v^2$$

→→→→ **w of capacitor**

Notice that as $t \rightarrow \infty$, $w_R(\infty) \rightarrow \frac{1}{2} C V_0^2$, which is the same as $w_C(0)$, the energy initially stored in the capacitor. The energy that was initially stored in the capacitor is eventually dissipated in the resistor.

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

&

$$v = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i \, dt + v(t_0)$$

→→→→ **I & v of capacitor**

خطوات الحل:


1. يبدأ الحل عند زمن اصغر من صفر ($t < 0$) اي قبل تغيير حالة المفتاح (الدائرة الرئيسية كاملة), لإيجاد الفولتية الابتدائية V_0 المارة خلال المتسعة.
2. بعد تغيير حالة المفتاح عند زمن اكبر من او يساوي صفر ($t \geq 0$), ترسم دائرة جديدة ثم حساب ثابت الزمن τ .
3. ايجاد الفولتية $v(t)$ وبقية العناصر المطلوبة في السؤال جميعها ($t \geq 0$) من خلال القوانين اعلاه.

Example ①


The switch in the circuit has been in position x for long.
At $t=0$, the switch moves to position y. Find
a) $V_c(t)$, b) $V_o(t)$, c) $i_o(t)$, d) total energy dissipated in the $60\text{ k}\Omega$

Sol:

$\Rightarrow$ at $t < 0$

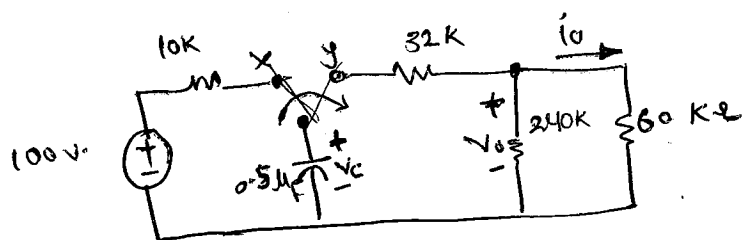


a)

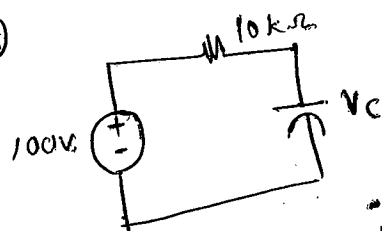

the capacitor will be open circuit.

$\therefore V_c = V_o = V_s = 100\text{ Volt}$ at steady state C will be open

$\Rightarrow$ at $t \geq 0$

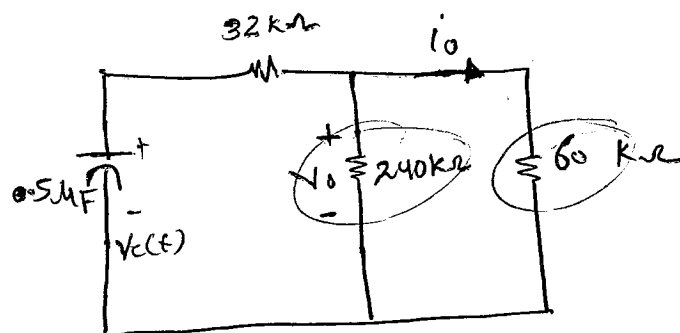

$$R_{eq} = [(60 // 240) + 32] \text{ k}\Omega$$

$$R_{eq} = 48 + 32 = 80 \text{ k}\Omega$$

$$\tau = R_{eq} C = 80 \text{ k}\Omega \times 0.5 \mu\text{F}$$

$$= 40 \text{ ms}$$

$$V_c(t) = V_o e^{-t/\tau}$$

$$= 100 e^{-t/0.04}$$

$$V_c(t) = 100 e^{-25t} \text{ V. for } t \geq 0$$

$$b) V_o(t) = V_c(t) \times \frac{48}{48 + 32}$$

$$= 100 e^{-25t} \times \frac{48}{80} = 60 e^{-25t} \text{ V. for } t \geq 0$$

$$c) i_o(t) = \frac{V_o(t)}{R_{60k}} = \frac{60 e^{-25t}}{60 \text{ k}\Omega}$$

$$= e^{-25t} \text{ mA } t \geq 0$$

d) power dissipated at $60 \text{ k}\Omega$

$$P_{60\text{k}\Omega}(t) = i_o^2(t) * R$$

$$= (e^{-25t})^2 * 60 = \boxed{60 e^{-50t} \text{ W}}$$

$\therefore$ the total energy is:

$$W_{60\text{k}\Omega} = \int_0^{\infty} P \cdot dt$$

$$= \int_0^{\infty} 60 e^{-50t} dt$$

$$\boxed{= 1.2 \text{ mJ}}$$

Example (2)

① find $v_1(t), v_2(t), v(t), i(t)$

② w_{C1}, w_{C2}

③ w_{eq}

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$



$$= \frac{5 * 20}{5 + 20} = 4 \text{ MF}$$

$$\tau = RC = 250 * 10^3 * 4 * 10^{-6} = 1 \text{ sec}$$

$$V_0 = 24 - 4 = 20 \text{ V}$$

$$v(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$
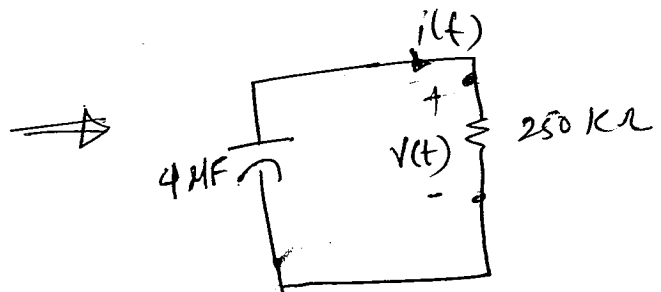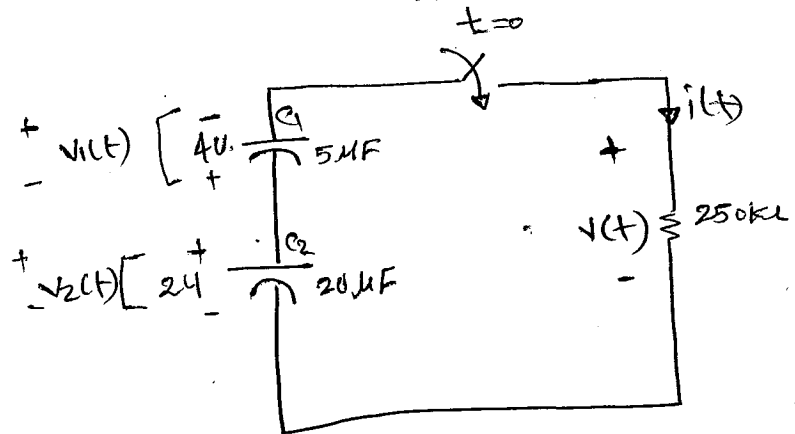
$$\boxed{v(t) = 20 e^{-t} \text{ V.}} \quad \text{for } t \geq 0$$



(4)

$$i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{20 \cdot e^{-t}}{250 \cdot 10^3} = 80 e^{-t} \mu A \quad] \text{ for } t \geq 0$$

$$v_1(t) = -\frac{1}{C_1} \int_0^t i(t) \cdot dt - V_{01}$$

$$= -\frac{1}{5 \cdot 10^{-6}} \int_0^t 80 \cdot 10^{-6} e^{-t} \cdot dt - 4$$

$$= (16 e^{-t} - 20) \text{ V} \quad] \text{ at } t \geq 0$$

$$v_2(t) = -\frac{1}{C_2} \int_0^t i(t) \cdot dt - V_{02}$$

$$= -\frac{1}{20 \cdot 10^{-6}} \int_0^t 80 \cdot 10^{-6} e^{-t} dt + 24$$

$$= (4 e^{-t} + 20) \text{ V} \quad] \quad t \geq 0$$

(2) The initial energy stored in C_1 is

$$W_1 = \frac{1}{2} C_1 V_{01}^2$$

$$= \frac{1}{2} (5 \times 10^{-6}) (4)^2 = \underline{40 \mu J}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} C_2 V_{02}^2 = \frac{1}{2} (20 \times 10^{-6}) (24)^2 = \underline{5760 \mu J}$$

(3) The total energy stored in the 2 capacitors is

$$W = 40 + 5760 = \underline{5800 \mu J}$$

(4) As $t \rightarrow \infty$

$$v_1(t) = (16 e^{-t} - 20) \text{ V} \Rightarrow v_1 \rightarrow -20$$

$$v_2(t) = (4 e^{-t} + 20) \text{ V} \Rightarrow v_2 \rightarrow +20$$

$$\therefore W_{\infty} = \frac{1}{2} C_2 V_2^2$$

$$= \frac{1}{2} (5 + 20) \cdot 10^{-6} \cdot (400) = 5000 \mu J$$

(5)

total energy delivered to the $250 \text{ k}\Omega$ resistor is

$$w = \int_0^{\infty} p \cdot dt = \int_0^{\infty} \frac{400e^{-2t}}{250 \cdot 10^3} \cdot dt = 800 \mu\text{J}$$

$\therefore$ comparing the results obtained in (b) and (c) show that


$$800 \mu\text{J} = (5800 - 5000) \mu\text{J}$$

Example for NR of RL (serial inductors)

Find (a) i_1, i_2, i_3 at $t \geq 0$, $i(t), v(t)$

(b) w_0 for parallel inductors.

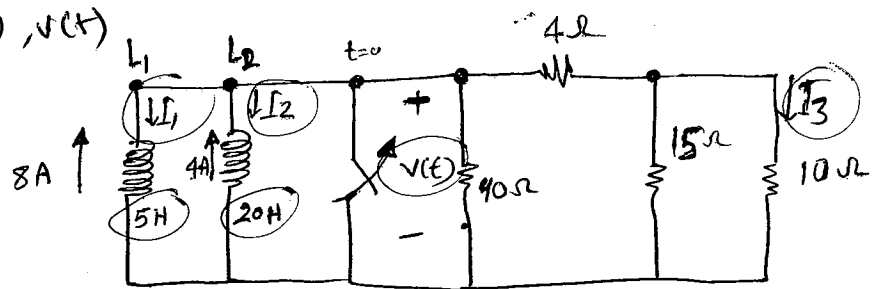(c) w stored in inductors as $t \rightarrow \infty$



(d) show the total energy delivered to the R network equals the difference between the results in (b) and (c).

Sol:

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{5 \times 20}{5 + 20} = 4 \text{ H}$$

$$I_0 = I_{01} + I_{02} = 8 + 4 = 12 \text{ A}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{4}{8} = 0.5 \text{ s}$$

$$\therefore i(t) = 12e^{-t/0.5}$$

$$i_L(t) = 12e^{-2t} \text{ A}, t \geq 0$$

$$v(t) = i(t) \cdot R$$

$$= 8 \times 12e^{-2t}$$


$$= 96e^{-2t} \text{ volt}, t \geq 0$$

$$i_1 = \frac{1}{L_1} \int_0^t v(t) dt - I_{01}$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{1}{5} \int_0^t 96e^{-2t} dt - 8$$

$$= 1.6 - 9.6e^{-2t} \text{ A}, t \geq 0$$

at $t \geq 0$

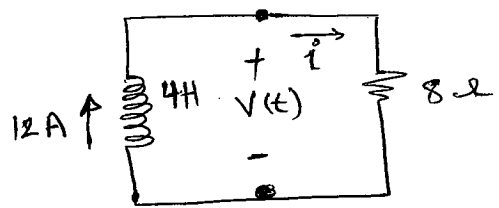

$$\begin{aligned} R_{eq} &= [(10 // 15) + 4] // 40 \\ &= (6 + 4) // 40 \\ &= 8 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{5} \left[\frac{-96}{2} e^{-2t} \right]_0^t - 8 \\ &= \frac{1}{5} [-48(e^{-2t} - e^0)] - 8 \\ &= -9.6e^{-2t} + 9.6 - 8 \\ &= -9.6e^{-2t} + 1.6 \end{aligned}$$

$$i_2 = \frac{1}{L_2} \int_0^t v(t) \cdot dt - I_{02} \quad (6)$$

$$= \frac{1}{20} \int_0^t 96 e^{-2t} \cdot dt - 4$$

$$= \underline{-1.6 - 2.4 e^{-2t}} \text{ A}, t \geq 0$$

$$i_3 \Rightarrow i(t) = \frac{v(t)}{R_{\text{por}}} = \frac{96 e^{-2t}}{10} = \underline{9.6 e^{-2t}}$$

$$i_3 = i(t) \times \frac{15}{15+10} = \underline{5.76 e^{-2t}} \text{ A}, t \geq 0$$

b) The initial energy stored in the inductors is: -

$$w_{L1} = \frac{1}{2} L_1 I_{01}^2 = \frac{1}{2} (5) (64) = \underline{160 \text{ J}}$$

$$w_{L2} = \frac{1}{2} L_2 I_{02}^2 = \frac{1}{2} (20) (16) = \underline{160 \text{ J}}$$

$$w = 160 + 160 = \underline{320 \text{ J}}$$

نسبة الطاقة المخزنة
بكل ملف للحفاظ على القدرة
الرئيسية قبل فتح المفتاح 2

c) energy as $t \rightarrow \infty$

$$i_1 = 1.6 - 9.6 e^{-2t} \Rightarrow i_1 \rightarrow 1.6 \text{ A}$$

$$i_2 = -1.6 - 2.4 e^{-2t} \Rightarrow i_2 \rightarrow -1.6 \text{ A}$$

so w total at ∞ is

$$w = \frac{1}{2} (5) (1.6)^2 + \frac{1}{2} (20) (-1.6)^2 = \underline{32 \text{ J}}$$

الطاقة المخزنة بكل ملف
بعد فتح المفتاح 2 يعني $t \rightarrow \infty$
يعني نأخذ قيم جديدة للتيار

$$d) w = \int_0^\infty p \cdot dt = \int_0^\infty (i^2 \cdot R) \cdot dt \longrightarrow$$

$$= \int_0^\infty [12 e^{-2t}]^2 \cdot 8 \cdot dt = \int_0^\infty 1152 e^{-4t} \cdot dt$$

$$= 1152 \left[\frac{e^{-4t}}{-4} \right]_0^\infty = \underline{288 \text{ J}}$$

$$\therefore 288 = 320 - 32 \quad \checkmark$$

اثبت ان الطاقة المأصلة
للمقاومات هي الفرق بين
الطاقة المخزنة بالملفات
قبل $t=0$ وعند $t \rightarrow \infty$

هكذا يعني ان الطاقة المخزنة بالملف المكافئ تمثل كمية الطاقة التي سوف تصل الى مشبك
المقاومات خلال اطراف الملفات الاصلية.