
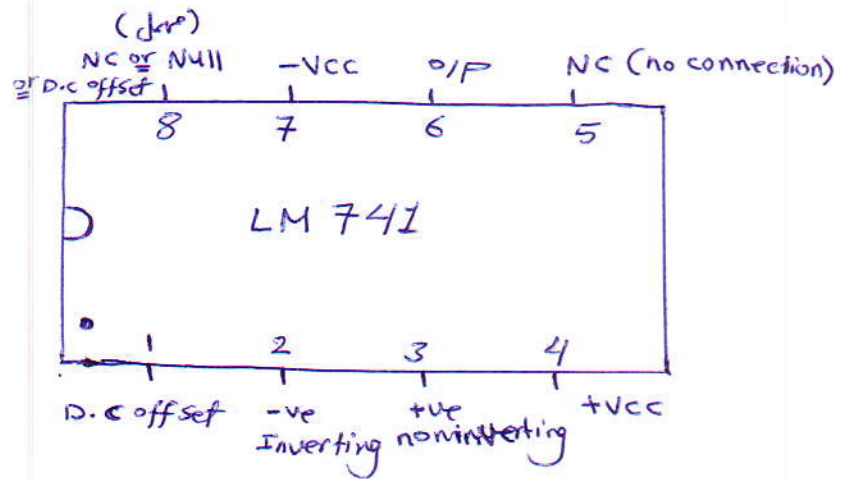


Operational Amplifier:

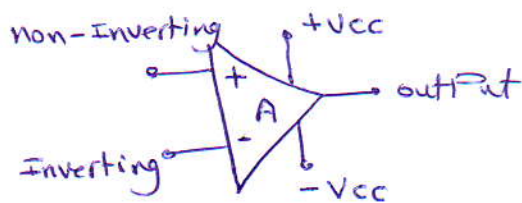It is an integrated circuit (IC) consisting of transistors, diodes, resistors, ... etc and can be called (op-amp).



A: Open loop gain


and we use negative F.B $G = \frac{A}{1 + \beta A}$ (closed loop gain)

* OP-Amp Specification:

- ① High input impedance (Ideally $R_i = \infty$).
- ② Low output impedance ($R_o \approx 70 \Omega$ in 741 op-amp).
- ③ $A \approx 1 \times 10^5$ open loop gain (Ideally $A \approx \infty$).
- ④ Better stability gain
- ⑤ Frequency response improvement
- ⑥ Reduce noise

Practical op-Amp circuits:

① Inverting Amplifier:

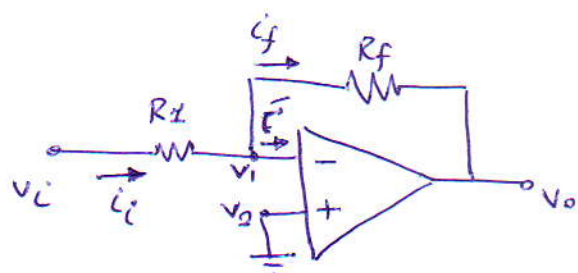

* عندنا يكون، لا دخل، إلى (-) والمخرج الموجب إلى ground ونوعه F.B هو (- voltage shunt)

$$V_o = A(V_2 - V_1) \quad \text{where } V_2 = 0 \text{ and } V_1 = V_i \Rightarrow V_2 - V_1 = -V_i \quad (A \text{ ideally } \approx \infty)$$

$$\therefore V_2 - V_1 = \frac{V_o}{\infty} = 0 \Rightarrow V_2 = V_1 \quad (\text{Virtual ground})$$

* بما أن V_2 مربوطة إلى الأرضي والتوقيع اعلاه اثبت أن $V_2 = V_1$ وبالتالي فإن V_1 كذلك يعتبر مربوط إلى الأرضي وهذه الحالة تسمى الأرضي الوهمي (Virtual ground) بمعنى كأن نقطة V_1 مربوطة إلى الأرضي وبالتالي فإنها تسامى صفراً

$\bar{i} \approx 0$ because of $R_i \approx \infty$

$$\Rightarrow i_i = \frac{V_i - V_1}{R_i} = \frac{V_i}{R_i} \quad \text{--- ①}$$

$$\therefore V_o = -i_i R_f \quad \text{and } \therefore i_i = i_f \text{ because of } \bar{i} = 0$$

$$= -i_i R_f \quad \text{--- ② Substitution ① in ② and we get:}$$


$$\Rightarrow V_o = -\frac{V_i}{R_i} * R_f \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}} \quad \begin{array}{l} \text{① Phase shift } 180^\circ \\ \text{② Closed loop gain} \end{array}$$

* $[100 < R_i, R_f < 100k\Omega]$ في هذا التصميم يجب اختيار قيم المقاومات تتراوح بين القيم

$100k\Omega$ و 100Ω لتجنب مرور تيار عالي ضمن ال op-Amp عند القيم القليلة للمقاومات.

* بالإمكان التحكم بالكسب مع طول مقارعة ال R_f و R_i وبالإمكان جعل مقارعة ال R_f متغيرة لتزيد زيادة الكسب أو تقللته.

* Effect of finite open loop gain :

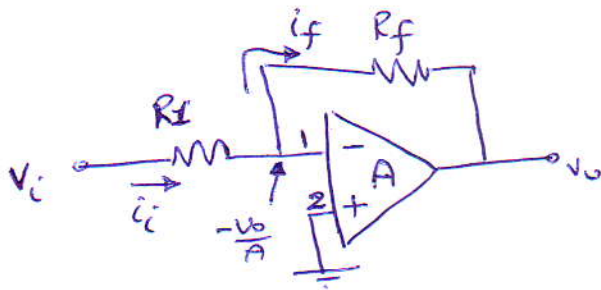

* هنا توقع علاقة الكسب بين OP-Amp، فإن الكسب لا يكون (∞) وإنما محدّد ومنه الاسم فنتحقّق تأثير الكسب المحدّد على close loop gain

for finite A :

$$V_o = A(V_2 - V_1) \Rightarrow \boxed{V_1 = \frac{-V_o}{A}}$$


$$i_i = \frac{V_i - (-\frac{V_o}{A})}{R_i} = \frac{V_i + \frac{V_o}{A}}{R_i} ; \text{ since } \boxed{i_i = i_f}$$

$$V_o = -\frac{V_o}{A} - i_f R_f \Rightarrow V_o = -\frac{V_o}{A} - \left(\frac{V_i + \frac{V_o}{A}}{R_i}\right) R_f$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_f/R_i}{1 + [1 + (R_f/R_i)]/A}}$$

for $A \approx \infty \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}$ and $V_1 = 0$ (Virtual ground).

② Non-Inverting Amplifier :

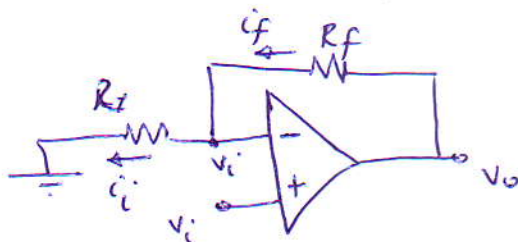

F.B Topology is voltage-series.

for infinite gain ($A \approx \infty$) $\Rightarrow V_o = A(V_2 - V_1)$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{A} = (V_2 - V_1) \quad \because V_2 = V_1 \quad \because V_2 = V_i \quad \because \boxed{V_1 = V_i}$$

تبع

$$i_i = \frac{V_i}{R_i} \quad \text{and} \quad i_i = i_f$$

$$\therefore V_o = V_f + V_i = i_f R_f + V_i$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{V_i}{R_i} R_f + V_i \quad \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i}} \quad \begin{array}{l} \text{① Zero Phase shift} \\ \text{② closed loop gain} \end{array}$$

* Effect of finite open loop gain:

$$V_o = A(V_2 - V_1)$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{A} = (V_i - V_1)$$


$$\Rightarrow \boxed{V_1 = V_i - \frac{V_o}{A}}$$

$$i_i = i_f = \frac{V_1}{R_i} = \boxed{\frac{V_i}{R_i} - \frac{V_o}{AR_i}}$$

$$V_o = V_{R_f} + V_1 = i_f R_f + V_1 = \left(\frac{V_i}{R_i} - \frac{V_o}{AR_i} \right) R_f + V_i - \frac{V_o}{A}$$


$$\Rightarrow V_o = \frac{V_i R_f}{R_i} - \frac{V_o R_f}{AR_i} + V_i - \frac{V_o}{A} \Rightarrow V_o \left(1 + \frac{R_f}{AR_i} + \frac{1}{A} \right) = V_i \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right)$$
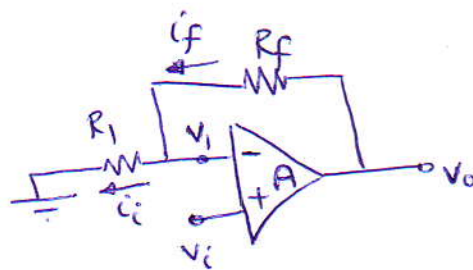
$$\Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = \frac{1 + \frac{R_f}{R_i}}{1 + \left[\frac{1 + (R_f/R_i)}{A} \right]}} \quad \text{for } A \approx \infty \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i}}$$



* لا بد من معرفة، النسب بين قيمتي، النسب بين قيمتي، لمعلومات فقط.

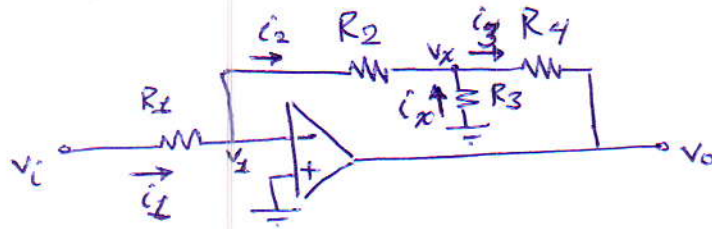Ex: For the circuit shown below; $\frac{V_o}{V_i} = -100$; $R_1 = 1M$, use this circuit to design the inverting amp. and do not use resistance greater than $1M\Omega$?



Solution:

$$i_1 = \frac{V_i - V_-}{R_1} = \boxed{\frac{V_i}{R_1}} \quad \because i_1 = i_2 \quad \text{and} \quad i_x = \frac{0 - V_x}{R_3} = \boxed{\frac{-V_x}{R_3}}$$

$$V_x = V_- - i_2 R_2 = \boxed{-\frac{V_i}{R_1} R_2} \Rightarrow i_x = \boxed{+\frac{V_i}{R_1 R_3} R_2}$$

$$i_3 = i_2 + i_x = \boxed{\frac{V_i}{R_1} + \frac{V_i}{R_1 R_3} R_2} \quad \because V_o = V_x - i_3 R_4$$

$$\Rightarrow V_o = -\frac{V_i}{R_1} R_2 - \left(\frac{V_i}{R_1} + \frac{V_i}{R_1 R_3} R_2 \right) R_4$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} - \frac{R_4}{R_1} - \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \left[1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} \right]}$$

$$\because \frac{V_o}{V_i} = -100 \quad \text{and} \quad R_1 = 1M\Omega$$

① Assume $R_2 = 1M\Omega$ and $R_4 = 1M\Omega$

$$\Rightarrow -100 = -1 \left[1 + \frac{1M}{1M} + \frac{1M}{R_3} \right] \quad \because \boxed{R_3 = 10.2K\Omega}$$


* Operational Amplifier Applications:

① Summing Amplifier:

Probably the most used of op-amp is the summing amplifier circuit and can be called "weighted summer"

$$i_1 = \frac{V_{i1}}{R_1} ; i_2 = \frac{V_{i2}}{R_2}$$

$$i_n = \frac{V_{in}}{R_n}$$

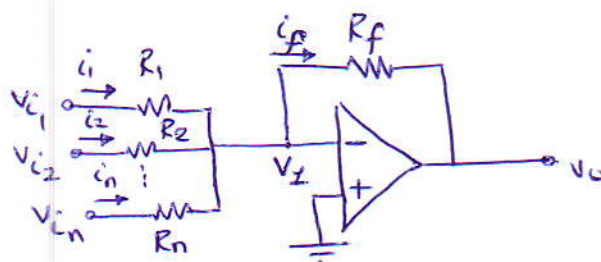

$$i_f = i_1 + i_2 + \dots + i_n$$

$$= \frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} + \dots + \frac{V_{in}}{R_n}$$

$$V_o = -i_f R_f = - \left(\frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} + \dots + \frac{V_{in}}{R_n} \right) R_f \quad \text{for three inputs}$$

$$\Rightarrow V_o = - \left[\frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} + \frac{V_{i3}}{R_3} \right] R_f \quad \text{[Assume } V_{i1} \neq V_{i2} \neq V_{i3} \neq V_i]$$

Assume $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$ and we get

$$V_o = - (V_{i1} + V_{i2} + V_{i3})$$


* نلاحظ من الماتر انه اعلاه بان قيم الإدخال
تم جمعها وبالتالي يمكن استخدام هذه الماتر لجمع
قيمة اي متوليات مع اخرها او جمع عدة قيم
مع بعضها ؛ وكذلك يمكن استخدامها لزيادة اي
قيمة من المتوليات ، بالملاحظة حسب المعطيات
وذلك من خلال التكم القيمة مقاومة R_1 او R_2
او R_3 مع قيمة R_f .

② Subtraction Amplifier:

$$V_1 = V_2 \text{ (Virtual ground)}$$

$$V_2 = V_{i2} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_2} \right) = V_1$$
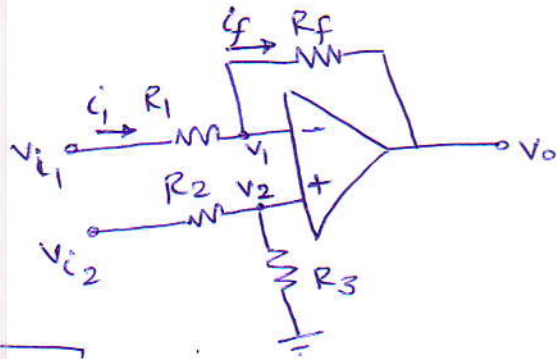
$$i_1 = \frac{V_{i1} - V_1}{R_1} = \boxed{\frac{V_{i1}}{R_1} - \frac{V_{i2} R_3}{R_1 (R_3 + R_2)}}$$



$$\because i_1 = i_f \Rightarrow V_o = V_1 - i_f R_f$$

$$\Rightarrow V_o = V_{i2} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_2} \right) - \left(\frac{V_{i1}}{R_1} - \frac{V_{i2} R_3}{R_1 (R_3 + R_2)} \right) R_f$$

$$\Rightarrow V_o = V_{i2} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_2} + \frac{R_3 R_f}{R_1 (R_3 + R_2)} \right) - \left(\frac{V_{i1} R_f}{R_1} \right)$$

$$\text{Assume } R_f = R_1$$


$$\Rightarrow V_o = V_{i2} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_2} + \frac{R_3}{R_3 + R_2} \right) - V_{i1} = V_{i2} \left(\frac{2R_3}{R_3 + R_2} \right) - V_{i1}$$

$$\text{Assume } R_3 = R_2$$

$$\therefore \boxed{V_o = V_{i2} - V_{i1}}$$

* بالاعتماد على مبدأ التراكب (Superposition) يمكن إيجاد الحل.
 * بالاعتماد على مبدأ التراكب (Superposition) يمكن إيجاد الحل.

③ Integrator Amplifier:

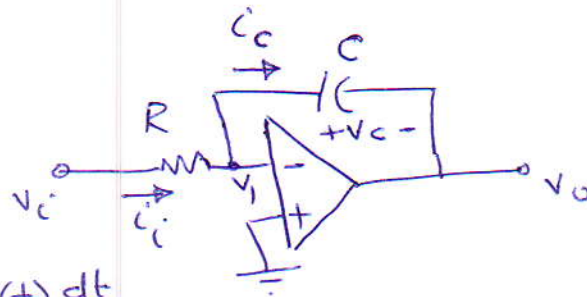

$$V_c(t) = V_{c(\text{initial})} + \frac{1}{C} \int_0^t i_c(t) dt$$

$$i_i = \frac{V_i - V_-}{R} = \frac{V_i}{R} \Rightarrow \boxed{i_i = i_c}$$

$$\therefore V_o = -V_- = V_c(t) \Rightarrow V_o = -V_{c(\text{initial})} - \frac{1}{C} \int_0^t i_i(t) dt$$


$$\therefore \boxed{V_o = -V_{c(\text{initial})} - \frac{1}{R_c} \int_0^t V_i dt}$$

* $V_{c(\text{initial})}$: هي عبارة عن الجولتين المخزنة سابقاً في المكثف، فجاء على شكل $V_{c(\text{initial})}$ أما إذا كانت الجولتين غير مسؤونة فأن هذه القيمة تساوي صفراً.

* بالبريكال الملاحظة بأن هذه الدائرة تقوم بعملية تكامل للجولتين، العلاقة مع فرق الجول (180°) وكذلك ضرب ب factor $\frac{1}{R_c}$ وهذا كان قيمة R_c قليلة كما نرى، الجول أسرع.

* Summing Integrator circuit:
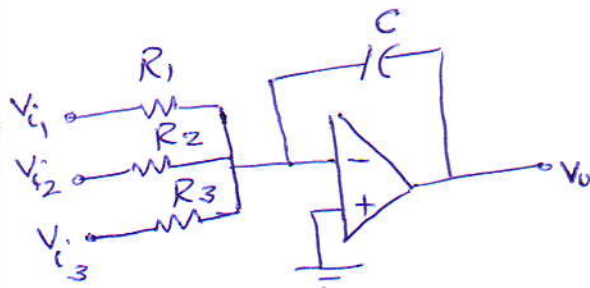
$$V_o = - \left[\frac{1}{R_1 C} \int_0^t V_{i_1}(t) dt + \frac{1}{R_2 C} \int_0^t V_{i_2}(t) dt + \frac{1}{R_3 C} \int_0^t V_{i_3}(t) dt \right]$$



* Evaluating Frequency Response of the Amp:

To evaluate the freq. response of an amp. one has to analyze the amp. circuit model taking into account all reactive component.

1- $Z = R$ 

2- $Z = \frac{1}{j\omega C}$ 

3- $Z = j\omega L$ 


by using complex freq. variable ($j\omega = s$)

$\Rightarrow Z = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{sC}$ and $Z = j\omega L = sL$

* Analysis Integrator circuit using complex freq.:

$X_C = \frac{1}{sC}$

$i_i = \frac{V_i(s)}{R} = i_c$

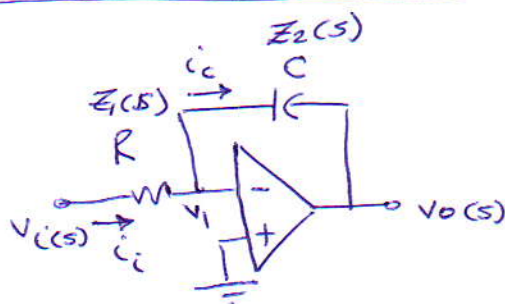

$\Rightarrow V_o(s) = -i_c Z_2(s) = -i_c \frac{1}{sC}$

$\Rightarrow \int V_o(s) = \int \frac{-i_c V_i(s)}{sC}$

Take Laplace Inverse for two sides

$\therefore \int V_o(s) = \frac{-1}{RC} \int \frac{V_i(s)}{s}$


$\Rightarrow \boxed{V_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_i(t) dt}$

④ Differentiator Amplifier :

$$i_c = C \frac{dv_i}{dt} = i_f$$

$$V_o = V_i - V_{Rf} = \boxed{-i_f R}$$
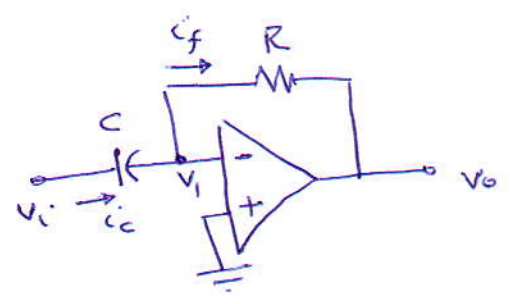
$$\Rightarrow \boxed{V_o = -RC \frac{dv_i}{dt}}$$



* اذن هذه الدارة تقوم باستحقاق المولدة، دالة بالاضافة، الى فرق طور 180° وبالتالي اذا كان، لإفاد $\sin x$ فانه متقعة، $\sin x$ هي $\cos x$ ولكن، الإفراج سيكون هو $-\cos x$ بسبب فرق الطور 180°، $\sin x$ ، Investing بالاضافة، الى قيمة، Amplitude الموصية، الدالة فانه لنحيد بالاعتماد على قيمة RC .


* Analysis Differentiator circuit using complex freq.

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

$$Z_2(s) = R \text{ and } Z_1(s) = \frac{1}{sC}$$

$$\Rightarrow V_o(s) = -RCs V_i(s)$$

بأخذ للعرض Laplace Inverse

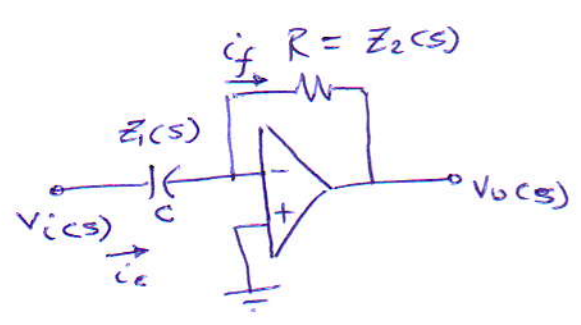

$$\Rightarrow \int^{-1} V_o(s) = -RC \int^{-1} s V_i(s)$$


$$\therefore \boxed{V_o = -RC \frac{dv_i}{dt}}$$

⑤ Unity Follower:

A unity follower circuit Provides a gain of unity (1) with no Polarity or Phase reversal.

$$\boxed{V_o = V_i}$$

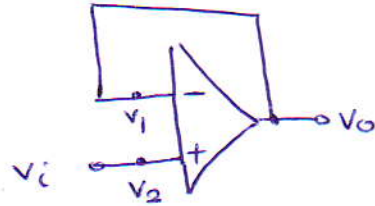To Prove that we begin from the gain equation:



$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i} \Rightarrow \boxed{V_o = V_i}$$

$$\boxed{R_{in} = R_{in} (1+A)} \quad \text{and} \quad \boxed{r_{of} = \frac{r_o}{1+A}} \quad D = 1 + \beta A \quad \text{but } \beta = 1 \text{ (unity Resistance)}$$

* هذه الطريقة يمكننا جعل مقاومة الإدخال عالية جداً ومقاومة الإخراج قليلة جداً.

$$V_o = A \left(\begin{matrix} V_2 \\ (+) \end{matrix} - \begin{matrix} V_1 \\ (-) \end{matrix} \right)$$

$$\because V_2 = V_i \quad \text{and} \quad V_1 = V_o$$

$$\Rightarrow V_o = A(V_i - V_o) \Rightarrow V_o = AV_i - AV_o$$


$$\Rightarrow V_o(1+A) = AV_i \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{A}{1+A} \approx 1 \quad \therefore \boxed{V_o = V_i}$$

⑥ comparator:

* Noninverting comparator:

$$\text{If } V_s > V_{ref} \Rightarrow V_o = +V_{cc}$$
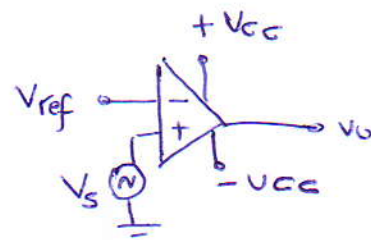
$$\text{If } V_s < V_{ref} \Rightarrow V_o = -V_{cc}$$




تنبؤ

* Inverting Comparator:


If $V_s > V_{ref} \Rightarrow V_o = -V_{cc}$

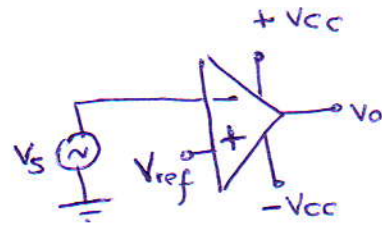If $V_s < V_{ref} \Rightarrow V_o = +V_{cc}$




* إذا تم ربط V_{ref} على الأرضي، نسمي هذه الدارة V_s تقوم بكشف V_s عنها تقاطع مع الأرضي وتسمى عندها Zero crossing Detector (ZCD) ويكون الإخراج عبارة عن موجة مربعة.

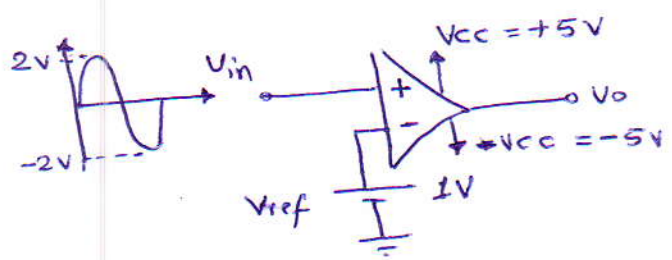EX: For the circuit shown below, if the input voltage is a sinusoidal wave, find the output waveform.




Solution:

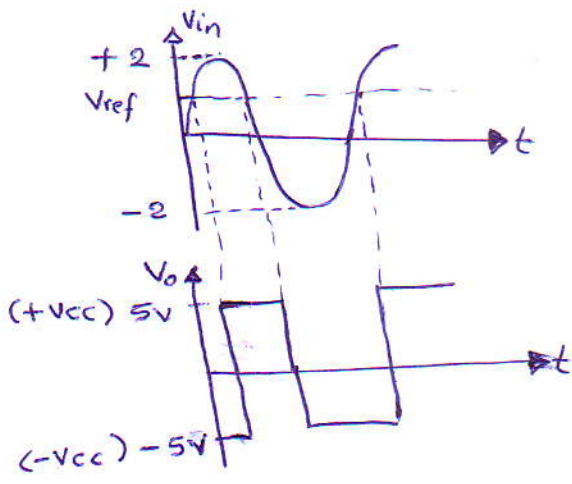

H.w: If $V_{ref} = 0$ for the circuit above; find V_o waveform.

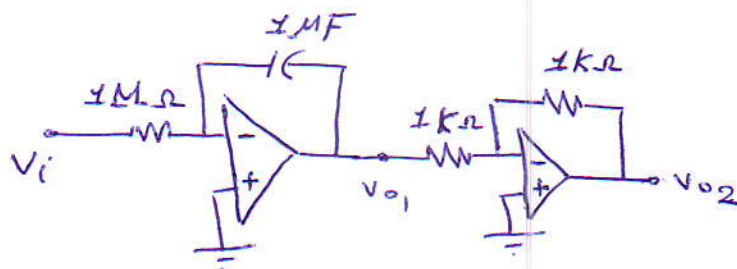Ex: For the circuit shown below; determine the output voltage when V_i equal to: (a) 10 mV (b) 100 mV (c) $\sin \omega t$



Solution:

$$(a) V_{o1} = -\frac{1}{R_c} \int_0^t V_i(t) dt$$

$$RC = 1M \times 1\mu = 1$$

$$= -\frac{1}{1} \int_0^t 0.01 dt = -0.01t$$

$$V_{o2} = \frac{-R_f}{R_i} V_{o1} = \frac{-1k\Omega}{1k\Omega} * -0.01t = \boxed{0.01t}$$

$$(b) V_{o1} = -\frac{1}{1} \int_0^t 0.1 dt = -0.1t$$

$$V_{o2} = -1 * -0.1t = \boxed{0.1t}$$

$$(c) V_{o1} = -\frac{1}{1} \int_0^t \sin \omega t dt = -\frac{1}{\omega} [-\cos \omega t] = \frac{\cos \omega t}{\omega}$$

$$V_{o2} = (-1) \left(\frac{\cos \omega t}{\omega} \right) = \boxed{-\frac{\cos \omega t}{\omega}}$$

Ex: Design an op-amp circuit to produce $V_o = -(V_1 + 5V_2)$ with max output voltage is 10V and the feedback current is 1mA?

ليتبع


Solution:

$$V_o = -(V_1 + 5V_2)$$

$$V_o = 10V, I_f = 1mA$$

$$R_f = \frac{V_o}{I_f} = \frac{10V}{1mA} = \boxed{10k\Omega}$$

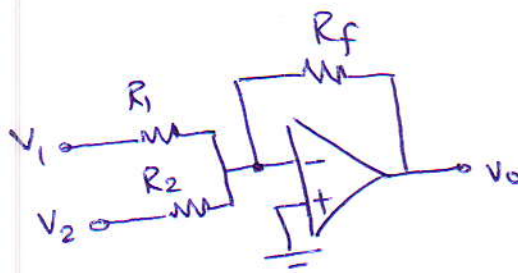* مع المخطط مع معادلة لاخراج انما عبارة
مع عملية جمع لا دخل الى (V₂, V₁)
اذن، لا فرق، Summing



$$V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) \leftarrow \text{معادلة Summing}$$

$$\Rightarrow V_o = -10k \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$


بالمقارنة مع معادلة
المخطط في المثال

$$V_o = -(V_1 + 5V_2)$$

* مع المقارنة بين المعادلتين، لا يحتاج الى
 $\frac{R_f}{5} = R_2$ و $R_f = R_1$

$$\Rightarrow R_1 = R_f = 10k\Omega \text{ and } R_2 = \frac{R_f}{5} = \frac{10k\Omega}{5} = 2k\Omega$$

[H.w]: Find $\frac{V_o}{V_i} = ?$

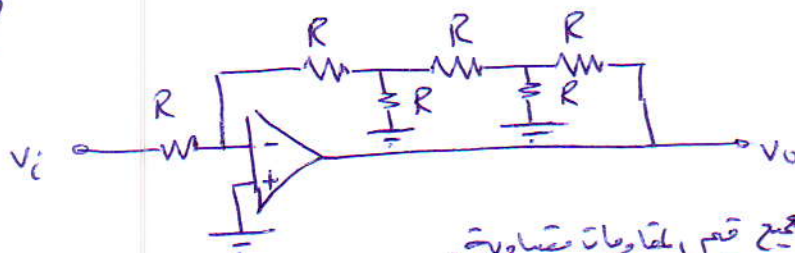


* جميع قيم المقاومات متساوية.

$$\text{Ans: } \frac{V_o}{V_i} = -8$$

Ex: For the circuit shown below, find

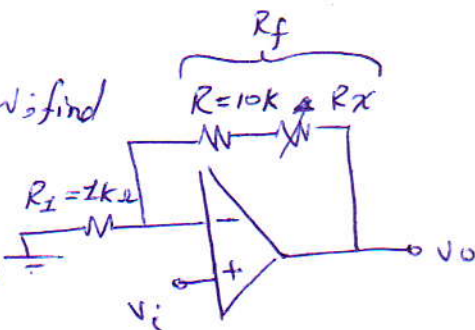- ① The value of R_x range to give a gain ranging from (± 26)



- ② Name the F.B Topology and find the value of β for both values of R_x .

Solution:

$$\textcircled{1} \frac{V_o}{V_i} = 1 + (R_f/R_1) \Rightarrow 11 = 1 + \frac{R_f}{1k} \Rightarrow \frac{R_f}{1k} = 10$$

$$\therefore R_f = 10k\Omega \quad \because R_f = R + R_x \text{ and } R = 10k\Omega$$

$$\Rightarrow 10k = R + R_x \Rightarrow 10k = 10k + R_x \quad \therefore \boxed{R_x = 0\Omega}$$


$$\text{for } \frac{V_o}{V_i} = 26 \Rightarrow 26 = 1 + \frac{R_f}{1k} \Rightarrow R_f = 25k\Omega$$

$$\Rightarrow R + R_x = 25k \Rightarrow R_x = 25 - R = 25 - 10 = \boxed{15k\Omega}$$

$$\therefore R_x \text{ range from } (0 \rightarrow 15k\Omega)$$

- ② F.B Topology is voltage-series. and $\beta = \frac{V_f}{V_o}$
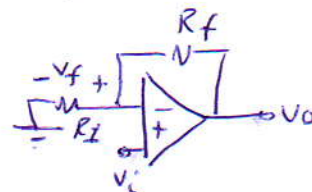
$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_f} = \frac{R_1}{R_1 + R + R_x} \quad (\because R_f = R + R_x)$$



$$\text{A- } R = 0\Omega \Rightarrow \beta = \frac{1k}{1k + 0 + 10k} = \boxed{\frac{1}{11}}$$

$$\text{B- } R = 15k\Omega \Rightarrow \beta = \frac{1k}{1k + 15k + 10k} = \boxed{\frac{1}{26}}$$

(98)

Ex: Find closed loop gain $G = \frac{V_o}{V_i}$? For the circuit shown below.

Solution:


By using superposition.

① Take the effect of V_1 .

$$\bar{V} = V_1 \times \frac{3k}{3k+2k} = \boxed{\frac{3V_1}{5}}$$

$$V_{o1} = \left(1 + \frac{9k}{1k}\right) \bar{V} = (10) \frac{3V_1}{5}$$
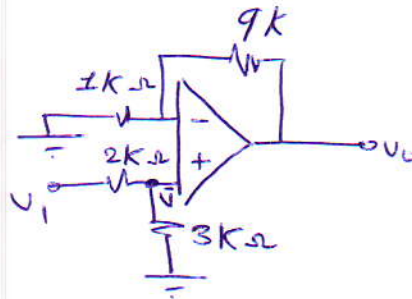
$$\Rightarrow V_{o1} = \frac{30V_1}{5} = \boxed{6V_1}$$




② Take the effect of V_2 .

$$\bar{V} = V_2 \left(\frac{2k}{2k+3k} \right) = \boxed{\frac{2V_2}{5}}$$


$$V_{o2} = \left(1 + \frac{9k}{1k}\right) \bar{V}$$
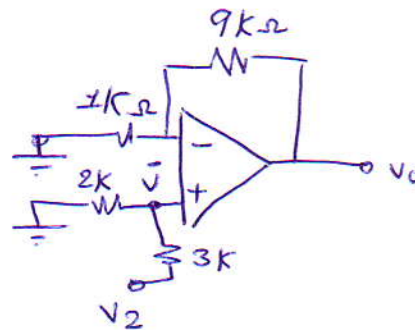
$$\Rightarrow V_{o2} = (10) \frac{2V_2}{5} = \boxed{4V_2}$$



$$\therefore V_{o_{total}} = V_{o1} + V_{o2} = \boxed{6V_1 + 4V_2}$$

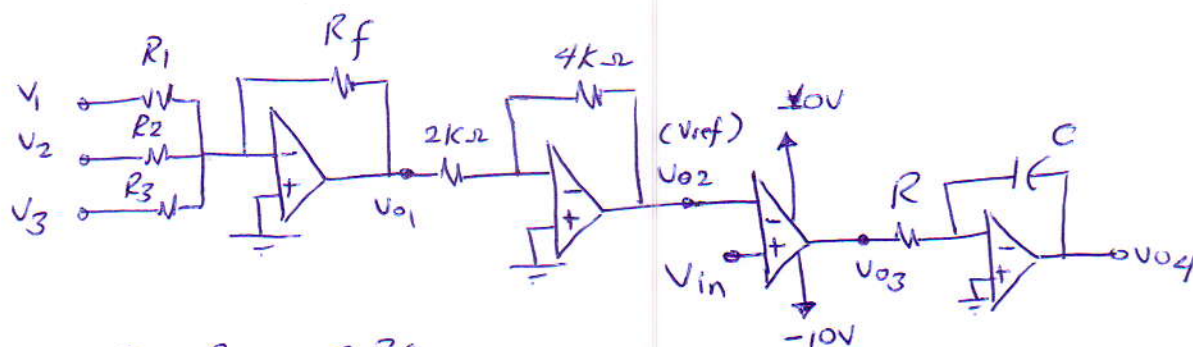Ex: For the circuit shown below; find U_{01} , U_{02} , U_{03} and U_{04}



$$R_1 = R_2 = R_3 = 0.2 R_f$$

$$U_1 = U_2 = U_3 = 0.2 V$$

Solution:

$$U_{01} = - \left(\frac{R_f}{R_1} U_1 + \frac{R_f}{R_2} U_2 + \frac{R_f}{R_3} U_3 \right)$$

$$= - \left(\frac{R_f}{0.2 R_f} U_1 + \frac{R_f}{0.2 R_f} U_2 + \frac{R_f}{0.2 R_f} U_3 \right) = -(1+1+1) = \boxed{-3V}$$

$$U_{02} = - \frac{R_f}{R_1} U_{01} = - \frac{4k}{2k} (-3) = \boxed{6V}$$

U_{03} : Comparator

$$\text{If } U_{in} > 6V \Rightarrow U_{03} = +10V$$


$$\text{or } U_{in} \leq 6V \Rightarrow U_{03} = -10V$$

$$U_{04} = - \frac{1}{R_c} \int_0^t U_{03}(t) dt \Rightarrow \begin{cases} - \frac{1}{R_c} \int_0^t (10) dt = - \frac{10t}{R_c} \\ - \frac{1}{R_c} \int_0^t (-10) dt = \frac{10t}{R_c} \end{cases}$$

H.w₁: Design an OP-Amp circuit that produce an output given by $U_o = -(4V_1 + V_2 + 0.1V_3)$

If $V_1 = 2 \sin \omega t$; $V_2 = 5V$ and $V_3 = -100V$
 sketch the output voltage waveform?

Ans:

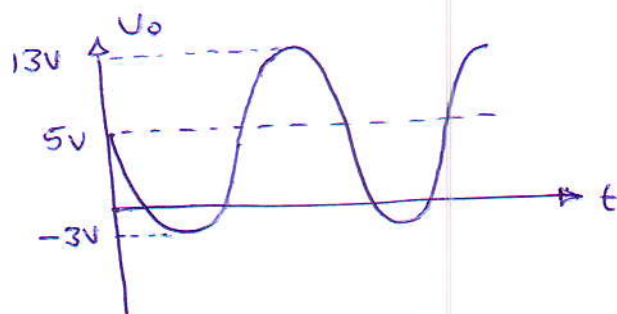


H.w₂: For the Integrator OP-Amp the input voltage is $0.5 \cos 1000t$, find the value of capacitor required to give peak o/p voltage is $-5V$.

Ans: $C = 1\mu F$, if you Assume $R = 1K\Omega$

H.w₃: For the circuit shown below; find U_o ?

$$R_1 = 1K\Omega, R_2 = 2K\Omega$$

$$R_3 = 3K\Omega, R_f = 9K\Omega$$

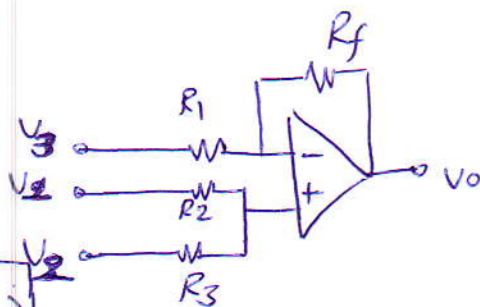

Ans: $U_o = (6V_1 + 4V_2 + 9V_3)$

Operational Amplifier Specifications:

- 1- Gain Bandwidth (f_T):
- 2- Slew Rate (SR):
- 3- Common Mode Rejection Ratio (CMRR):

~ ~ ~


① Gain Bandwidth (f_T):

$$f_T = A f_c$$

ملاحظة: f_T يمثل أعلى قيمة تردد يعمل فيها A (مكبر الخلية)
عنها يكون قيمة الكسب هي واحد أو 0 dB
وتساو فرعي في الشكل

$$f_c = BW$$

A : open loop gain.

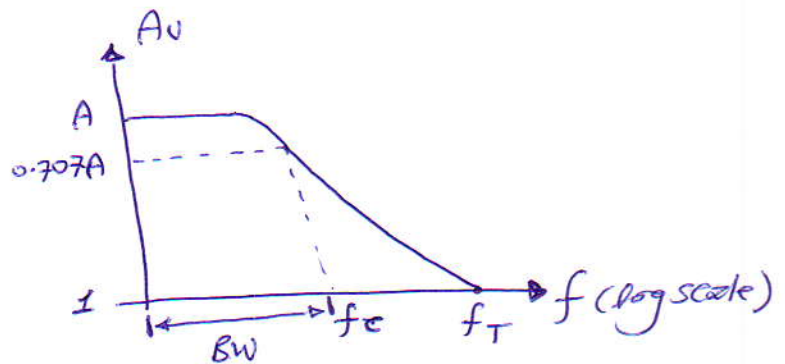

- * مع الشكل المرفق نلاحظ انه عند ① ان قيمة f_T تكون منها يكون الكسب (A) (open loop) مساوي واحد
② تردد القطع، لا على (f_c) (high cutoff) يمثل قيمة التردد
الترددية (BW) لـ (op. Amp) لا يوجد فيه تردد قطع واطيء
لنرمز بعدد صفات داخلية مبربوطة مثل (coupling or pass).
③ عنها يربط مكبر العمليات مع مقومات R_f و R_i فان قيمة الكسب
التي تؤخذ بعين الاعتبار هي $closed\ loop\ gain$

② Slew Rate: It's a parameter represents a maximum rate at which amplifier output can change in volts per microsecond ($V/\mu s$)

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t} \quad V/\mu s \quad \text{with } t \text{ in } \mu s.$$

* (SR) : معدل تغير فولتية الإخراج بالنسبة للزمن بالميكرو second حيث إذا كان معدل التغير مثلاً $2V/\mu s$ فإننا نرى تغير فولتية الإخراج يجب أن لا يزيد عن هذه القيمة وبالتالي يتم انتظامها أو تسويتها. ولذا كلما زادت قيمة (SR) كان أفضل لأن قيمة الفولتية عليه أن تتغير بسرعة مع عدم تسوية

Ex: For an OP-Amp having a Slew Rate = $2V/\mu s$, what is the maximum closed loop voltage gain that can be used when the input signal varies by $0.5V$ in $10\mu s$?

Solution:

$$V_o = G * V_i \Rightarrow \frac{\Delta V_o}{\Delta t} = G * \frac{\Delta V_i}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \frac{2V}{\mu s} = G * \frac{0.5}{10\mu s} \Rightarrow \boxed{G = 40}$$

Ex: For a 741 Operational Amplifier the open loop gain is typically 2×10^5 and the unity gain frequency is $1.5MHz$; determine the -3dB corner frequency?

Solution:

$$f_T = A f_c \quad \Rightarrow \quad f_c = \frac{1.5 \times 10^6}{2 \times 10^5} = \boxed{8Hz}$$

(unity gain) (corner freq)

Maximum Signal Frequency:

* لكل اشارة تردد معين ان يعمل فيها كل من الجاهات
من غير ان تتسبب موجة الاخراج.

$$V_o = V_m \sin \omega t$$


$$= V_m \sin(2\pi f t)$$

$$\text{Signal maximum rate of change} = 2\pi f V_m \text{ (V/s)}$$

$$2\pi f V_m \leq SR \Rightarrow \omega V_m \leq SR$$

$$\therefore \boxed{f \leq \frac{SR}{2\pi V_m}} \text{ Hz or } \boxed{\omega \leq \frac{SR}{V_m}} \text{ rad/s}$$

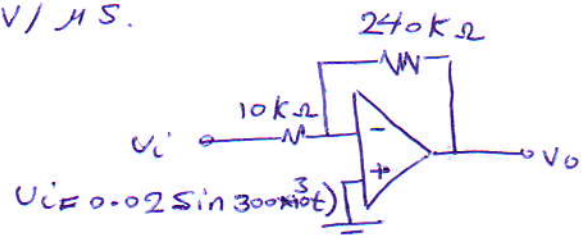Ex: For the circuit shown below; determine the maximum freq. that may be used without distortion in the opp signal.
op-amp slew rate is $0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$.



Solution:

$$G = \left| \frac{-240k}{10k} \right| = 24$$

$$V_m = G * V_{im} = 24 * 0.02 = \boxed{0.48 \text{ V}}$$

* وضعت علامة لعل (Absolute) لأنها
يحدد امباد تردد وتردد ولا يوجد تردد
او تردد بالسالب.

$$f \leq \frac{SR}{2\pi V_m} \Rightarrow f \leq \frac{0.5 \text{ V}/\mu\text{s}}{2\pi * 0.48} = \boxed{0.165 \text{ MHz}}$$

③ Common Mode Rejection Ratio (CMRR):

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$

$$CMRR (db) = 20 \log_{10} \frac{A_d}{A_c}$$


$$V_d = V_{i1} - V_{i2}$$

$$V_c = \frac{1}{2} (V_{i1} + V_{i2})$$


$$V_o = A_d V_d + A_c V_c$$

* قبل المعامل، الذي يحدد قيمة الكسب الذي
يخضع له إشارة الدخل (noise)
وكذلك أعلى قيمة للكسب يمكن الحصول
عليها عليها من المكبر. حيث يتم احتساب
قيمة CMRR من خلال قياسات يتم
إجرائها على op-amp.

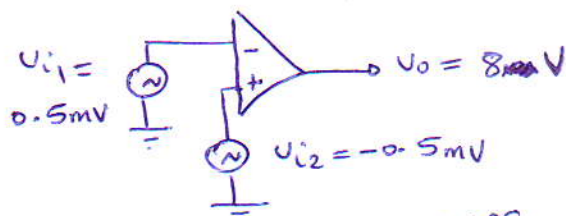
Ex: Calculate the CMRR for the circuit measurements below?



Ⓐ Differential operation

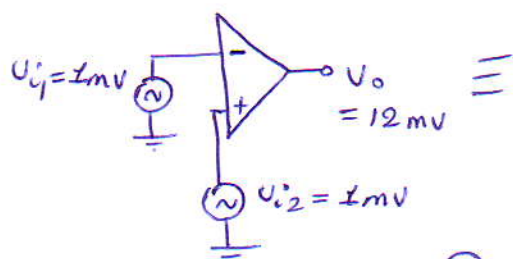

Ⓑ common mode operation.

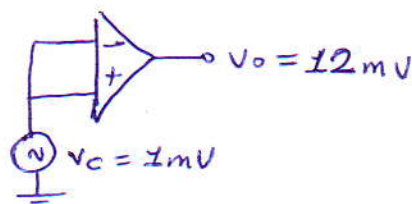

لتابع

Solution:

$$V_o = A_d V_d \Rightarrow A_d = \frac{V_o}{V_d} = \frac{8}{1m} = \boxed{8000}$$

$$V_o = A_c V_c \Rightarrow A_c = \frac{V_o}{V_c} = \frac{12mV}{1mV} = \boxed{12}$$


$$\Rightarrow CMRR = \frac{A_d}{A_c} = \frac{8000}{12} = \boxed{666.67}$$

$$\therefore CMRR = 20 \log \frac{8000}{12} = \boxed{56.48} \text{ dB}$$

~ ~ ~

Ex: For the circuit shown below; calculate:

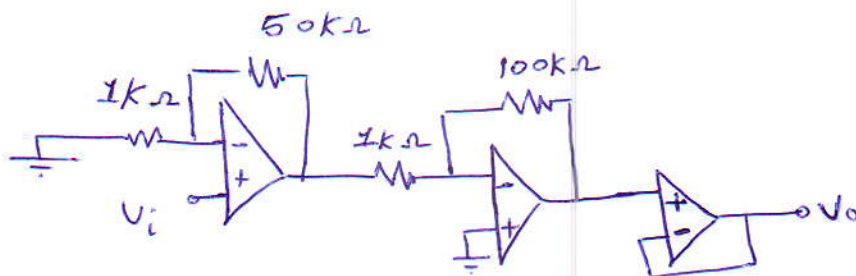- ① R_{if} ② R_{of} ③ Total gain ④ The maximum input voltage without distortion (clipping) in the o/p voltage ⑤ How can make the o/p impedance equal to 50Ω ⑥ Band width.



Note: $V_{CC} = 9V$; $V_{EE} = -9V$; $A = 10^5$; $R_i = 1M\Omega$, $R_o = 70\Omega$
and $f_T = 1MHz$.

Solution:

① The first stage F.B Topology is voltage-series

$$\Rightarrow R_{if} = R_i(1 + \beta A) = R_i * D_1$$

and the last stage is an unity gain voltage follower (voltage-series)

$$\Rightarrow R_{of} = R_o / (1 + \beta A) = \frac{R_o}{D_3}$$

$$G_1 = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1 + \frac{50k}{1k} = \boxed{51}$$

$$G_2 = -\frac{R_f}{R_1} = -\frac{100k}{1k} = \boxed{-100}$$

$$G_3 = \boxed{1} \text{ (Voltage follower)}$$

$$\because G = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{A}{D} \Rightarrow D_1 = \frac{A}{G_1} = \frac{10^5}{51} = \boxed{1960}$$

$$\because D_3 = \frac{A}{G_3} = \frac{10^5}{1} = \boxed{10^5}$$

$$\because R_{if} = R_i(D_1) = 1M(1960) = \boxed{1.96 \text{ M}\Omega}$$

$$\textcircled{2} \because R_{of} = \frac{R_o}{D_3} = \frac{70}{10^5} = \boxed{0.7 \text{ m}\Omega} \approx 0 \Omega$$

$$\textcircled{3} G_T = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 = (51)(-100)(1) = \boxed{-5100}$$

$$\textcircled{4} V_{i(p-p)} \text{ (without distortion)} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - 2}{G_T} = \frac{9 + 9 - 2}{-5100} = \boxed{-3.14 \text{ mV}}$$

تبع

⑤ To make the o/p impedance equal to 50Ω ; we must connect 50Ω in series with voltage follower at last stage.

⑥ to calculate the Bandwidth

$$f_T = G f_c \quad \because [f_c = B.W] = f_H$$


$$\Rightarrow f_T = G * B.W = G * f_H \Rightarrow f_{H1} = \frac{f_T}{G_1} = \frac{10^6}{51} = [19.6 \text{ KHz}]$$

$$f_{H2} = \frac{10^6}{100} = [10 \text{ KHz}] \quad f_{H3} = \frac{10^6}{1} = [1 \text{ MHz}]$$

$$[f_{H\text{dominant}} = 10 \text{ KHz} = B.W]$$

Ex: Design an analog circuit to simulate the following equation?
 $2\ddot{y} - 3\dot{y} - 4\dot{y} + 5y = 6$

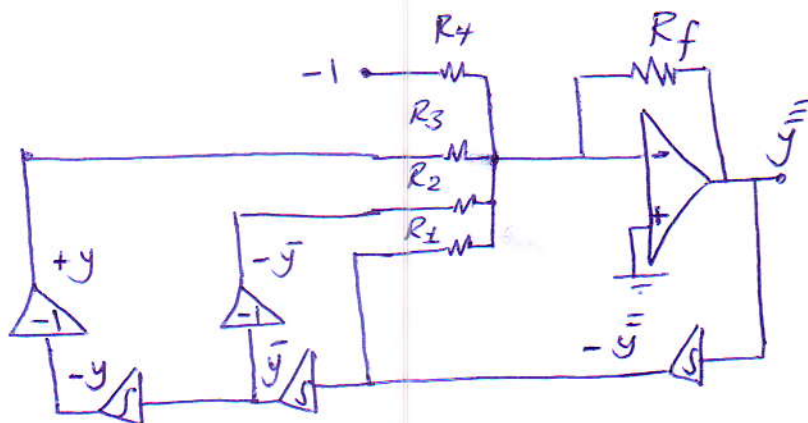
Solution: $\ddot{y} = \frac{3}{2}\dot{y} + 2\dot{y} - \frac{5}{2}y + 6$



$$\text{let: } R_f = 3 \text{ k}\Omega \Rightarrow \frac{R_f}{R_1} = \frac{3}{2} \Rightarrow R_1 = [2 \text{ k}] \quad [R_4 = 1 \text{ k}\Omega]$$

$$\frac{R_f}{R_2} = 2 \Rightarrow R_2 = [1.5 \text{ k}] \quad [R_3 = 1.2 \text{ k}]$$

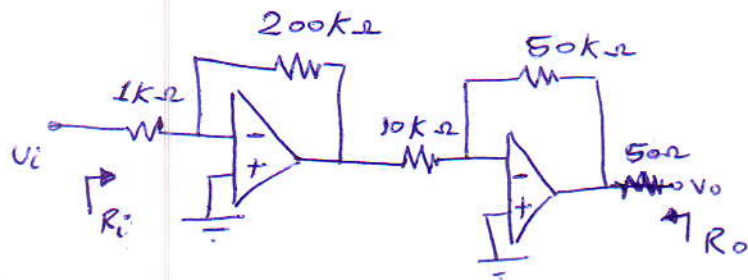H.w₁ For the circuit shown below, gain total (G_T) = 60dB; $A=10^5$
 $BW = 5\text{kHz}$; $f_T = 1\text{MHz}$; $R_i = 1\text{M}$ and $R_o = 70\Omega$; find
 ① R_{of} ② R_{if}



Ans: $R_{of} \approx 50\Omega$

$R_{if} \approx 0.666\text{k}\Omega$

H.w₂ Determine the output voltage of an op-amp for i/p voltages of $V_{i1} = 150\mu\text{V}$ and $V_{i2} = 140\mu\text{V}$. The amplifier has a differential gain of $A_d = 4000$ and CMRR is:
 ① 100 ② 10^5

Ans: ① $V_o = 45.8\text{mV}$ ② $V_o = 40\text{mV}$

H.w₃ Show that $V_o(t) = -\left[\frac{R_2}{R_1} V_i(t) + \left(CR_2 + \frac{L}{R_1}\right) \frac{dV_i(t)}{dt} + LC \frac{d^2 V_i(t)}{dt^2}\right]$
 For the circuit shown below?

